

# Střídavý obvod – opakování

- Průběh střídavého proudu a napětí, efektivní hodnota ( $\frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ )
- Rezistor
- Kondenzátor
- Cívka
- R-L-C obvod
- Transformátor
- Alternátor
- Trojfázová soustava